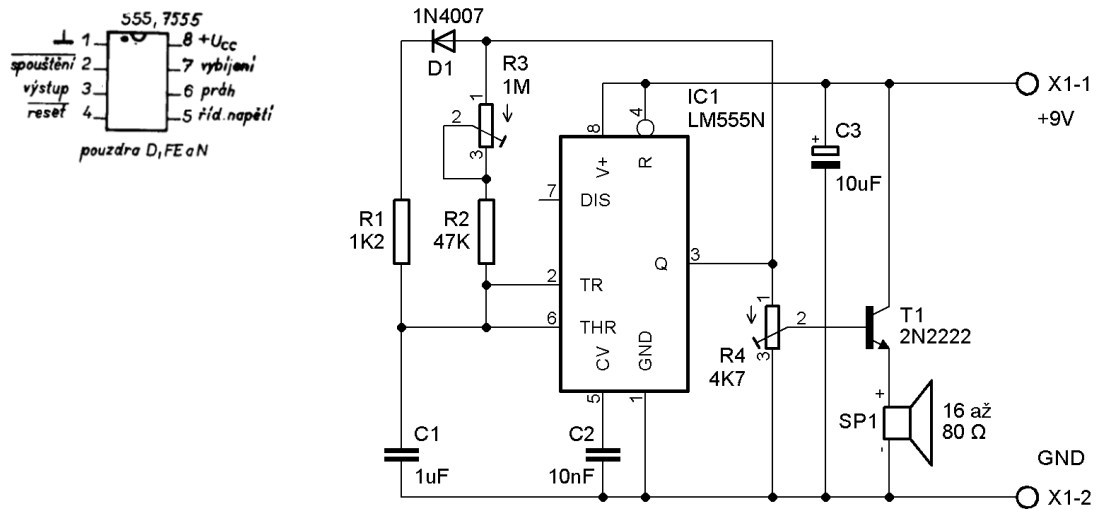


Metronom s nastavitelnou výstupní úrovní

příklad zapojení

Schéma obvodu:



Seznam součástek:

Part	Value	Device	Package	Description
C1	1uF	CK	C3X5	Keramické kondenzátory rady CK
C2	10nF	CK	C3X5	Keramické kondenzátory rady CK
C3	10uF	E5-10	E5-10	Elektrolytické kondenzátory radiální RM5,0
D1	1N4007	1N4007	DO41-10	Usmernovací dioda
IC1	LM555N	LM555N	DIL08	TIMER
R1	1K2	0207/15	0207/15	Rezistor - vel. 0207
R2	47K	0207/15	0207/15	Rezistor - vel. 0207
R3	1M	R-TRIMM3339P	RTRIM3339P	Trimm resistor
R4	4K7	R-TRIMM3339P	RTRIM3339P	Trimm resistor
SP1		AL11P	AL11P	SPEAKER Source: Buerklin
T1	2N2222	2N2222	TO18	NPN TRANSISTOR
X1		AK500/2	AK500/2	CONNECTOR

Rozmístění součástek a prvků na DPS, rozměr DPS 40×60mm:

